



Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	I
Tabellenverzeichnis	I
2 Vorbereitung	1
3 Messungen und Auswertung	2
4 Auswertung	3

Abbildungsverzeichnis

1 Netzmodell am Versuchstisch	1
---	---

Tabellenverzeichnis

2 Vorbereitung

Die Versuchsvorbereitung ist Bestandteil des Versuchs. Sie erhalten dafür ein gesondertes Testat.

Ohne testierte Vorbereitung können Sie den Versuch nicht durchführen.

- a) Für die Versuchsdurchführung verwenden Sie das im Labortisch eingebaute Netzmodell nach Bild 1. Skizzieren Sie eine Schaltung zur Bestimmung der Netzform (siehe Aufgabe 3.1)

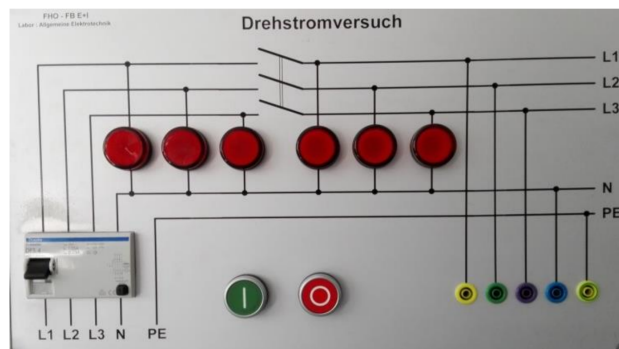


Abbildung 1: Netzmodell am Versuchstisch

- b) Skizzieren Sie eine Schaltung zur Bestimmung des Fehlerstromes des FI-Schutzschalters mit Hilfe des FI-Testers aus Bild 8 und Multimetern zur Strom- bzw. Spannungsmessung.



3 Messungen und Auswertung



4 Auswertung